

Problem 1 : NVM


The circuit with following quantities is given:

$$I_1 = 10\text{mA}, \quad I_2 = 50\text{mA}$$

$$R_1 = 1\text{ k}\Omega, \quad R_2 = 2\text{ k}\Omega,$$

$$R_3 = 10\text{ k}\Omega, \quad R_4 = 2\text{ k}\Omega,$$

Find the voltages v_1 and v_2 .

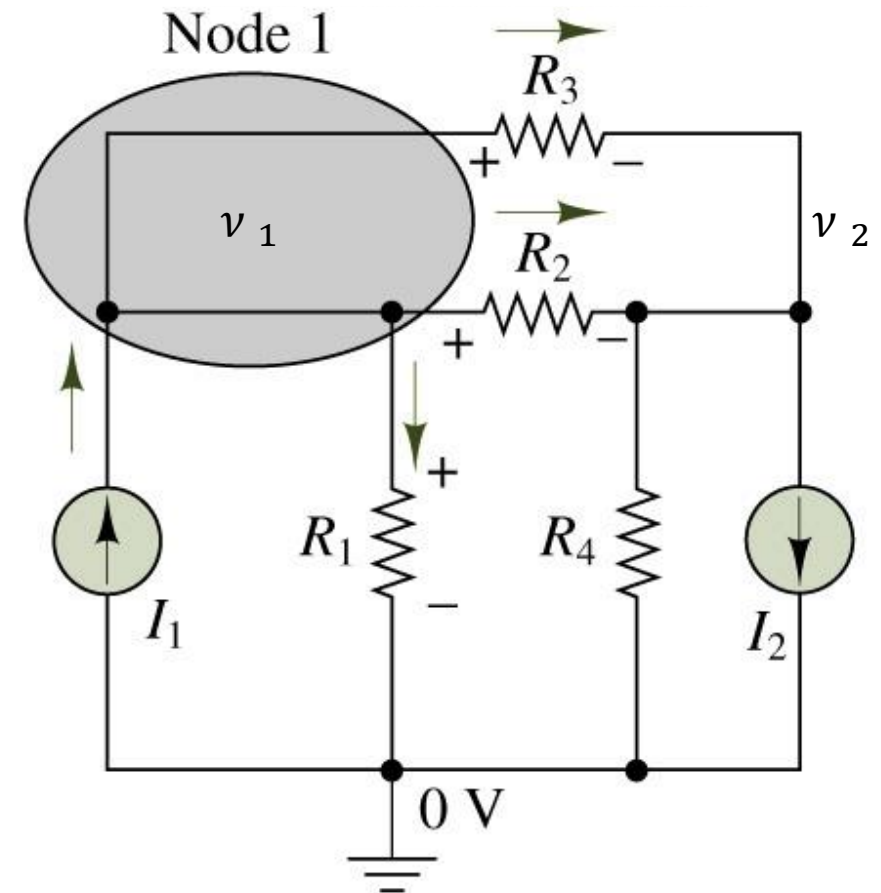

Problem 1 : NVM

$$I_1 - \frac{v_1 - 0}{R_1} - \frac{v_1 - v_2}{R_2} - \frac{v_1 - v_2}{R_3} = 0 \quad \text{node 1}$$

$$\frac{v_1 - v_2}{R_2} + \frac{v_1 - v_2}{R_3} - \frac{v_2 - 0}{R_4} - I_2 = 0 \quad \text{node 2}$$

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) v_1 + \left(-\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) v_2 = I_1$$

$$\left(-\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) v_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) v_2 = -I_2$$

Solving this system of equations, we obtain


$$v_1 = -13.57 \text{ V}$$

$$v_2 = -52.86 \text{ V}$$

$$i_{R3} = \frac{v_1 - v_2}{10,000} = 3.93 \text{ mA}$$

$$i_{R1} = \frac{v_1}{1,000} = -13.57 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= 10 \text{ mA}, \quad I_2 = 50 \text{ mA} \\ R_1 &= 1 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 2 \text{ k}\Omega, \\ R_3 &= 10 \text{ k}\Omega, \quad R_4 = 2 \text{ k}\Omega, \end{aligned}$$

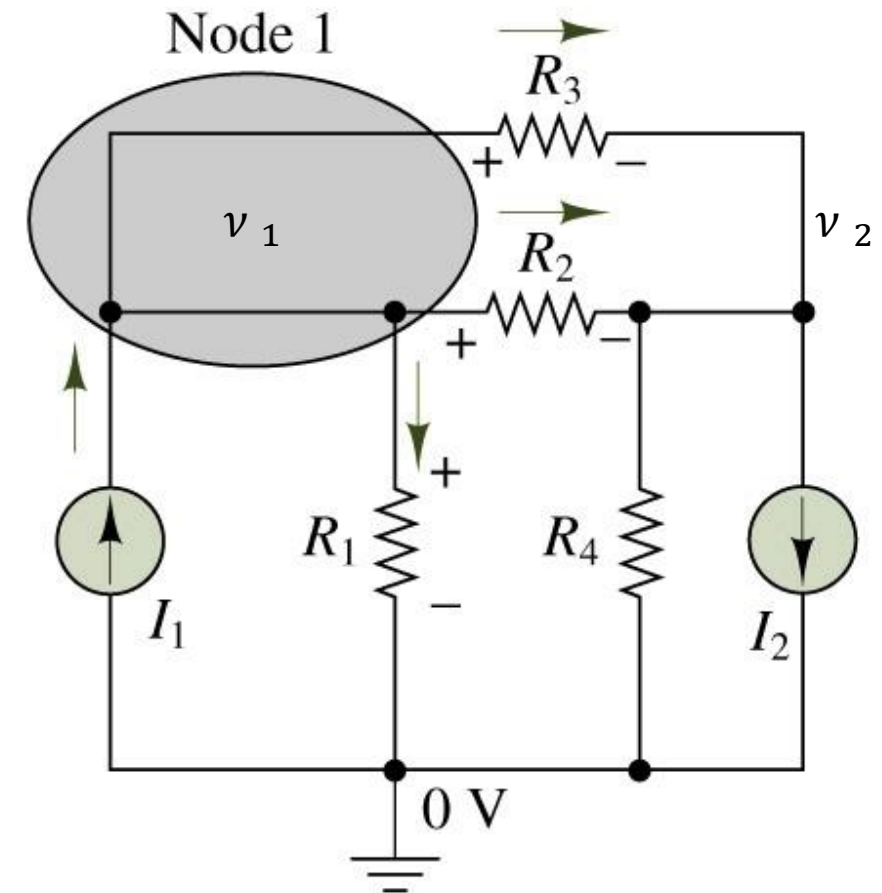

Problem 2: NVM


The circuit with following quantities is given:

$$R_1 = R_2 = 2\ \Omega,$$

$$R_3 = 4\ \Omega, R_4 = 3\ \Omega$$

$$I = 2\ \text{A}, V = 3\ \text{V}$$

Find the current i .

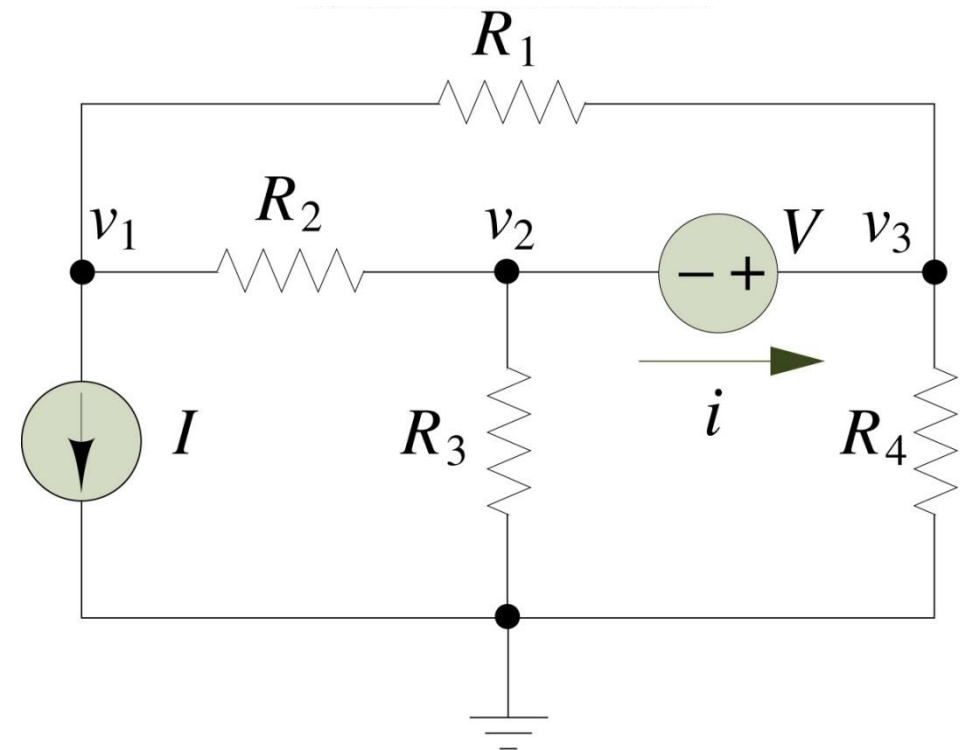


INOPOLIS
UNIVERSITY

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{v_3 - v_1}{R_1} + \frac{v_2 - v_1}{R_2} - I = 0 & \text{node 1} \\ \frac{v_1 - v_2}{R_2} - \frac{v_2}{R_3} - i = 0 & \text{node 2} \\ i = \frac{v_3 - v_1}{R_1} + \frac{v_3}{R_4} \\ v_3 = v_2 + 3 \text{ V} \end{array} \right.$$

$$v_3 = v_2 + 3 \text{ V} = -2.14 \text{ V}$$


Answer: $i = \frac{v_3 - v_1}{R_1} + \frac{v_3}{R_4} = \frac{-2.14 + 5.64}{2} + \frac{-2.14}{3} = 1.04 \text{ A}$

$$\begin{aligned} R_1 &= R_2 = 2 \, \Omega, \\ R_3 &= 4 \, \Omega, R_4 = 3 \, \Omega \\ I &= 2 \, \text{A}, V = 3 \, \text{V} \end{aligned}$$

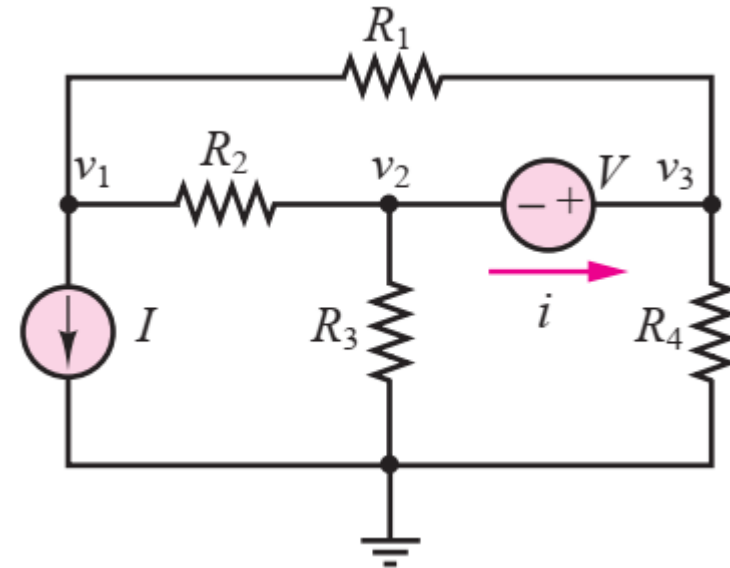

Problem 3: MCM

Find unknown current i_1 in the circuit

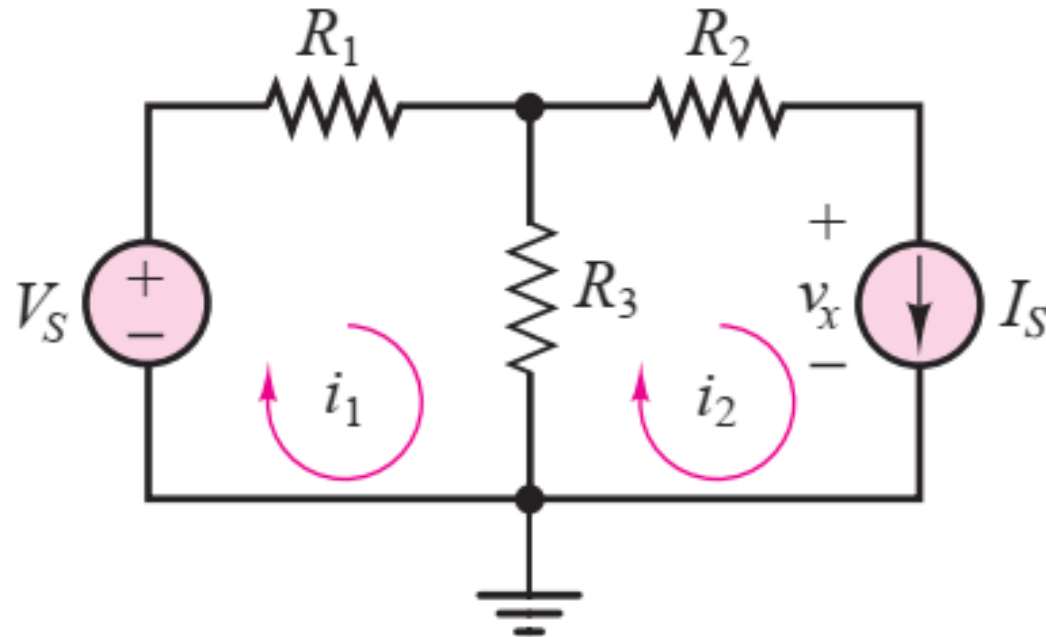

$$V_S = 10 \text{ V}; I_S = 2 \text{ A}; R_1 = 5 \Omega; R_2 = 2 \Omega; \text{ and } R_3 = 4 \Omega.$$

Problem 3: MCM

Find unknown current i_1 in the circuit

$$i_2 = I_S$$

Thus, the unknown voltage, v_x , can be obtained applying KVL to mesh 2:

$$(i_1 - i_2)R_3 - i_2R_2 - v_x = 0$$

$$v_x = (i_1 - i_2)R_3 - i_2R_2 = i_1R_3 - i_2(R_2 + R_3)$$

To find the current i_1 we apply KVL to mesh 1:


$$V_S - i_1R_1 - (i_1 - i_2)R_3 = 0$$

$$V_S + i_2R_3 = i_1(R_1 + R_3)$$

but since $i_2 = I_S$

$$i_1 = \frac{V_S + I_S R_3}{(R_1 + R_3)} = \frac{10 + 2 \times 4}{5 + 4} = 2 \text{ A}$$


Answer: $i_1 = 2 \text{ A}$

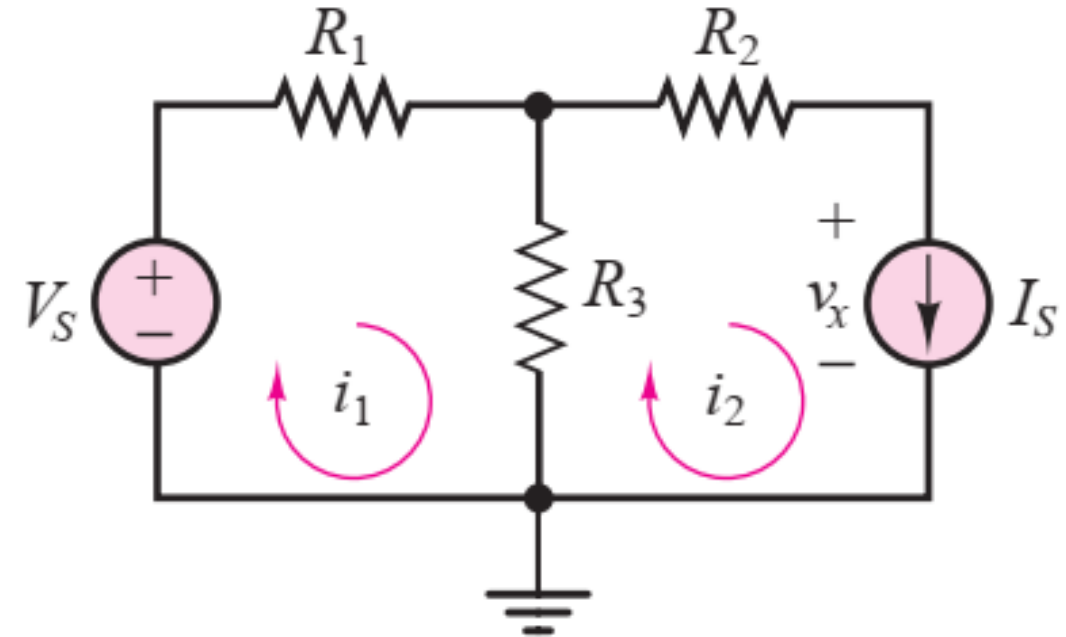

$V_S = 10 \text{ V}$; $I_S = 2 \text{ A}$; $R_1 = 5 \Omega$; $R_2 = 2 \Omega$; and $R_3 = 4 \Omega$.

Problem 4: MCM

Find the mesh currents

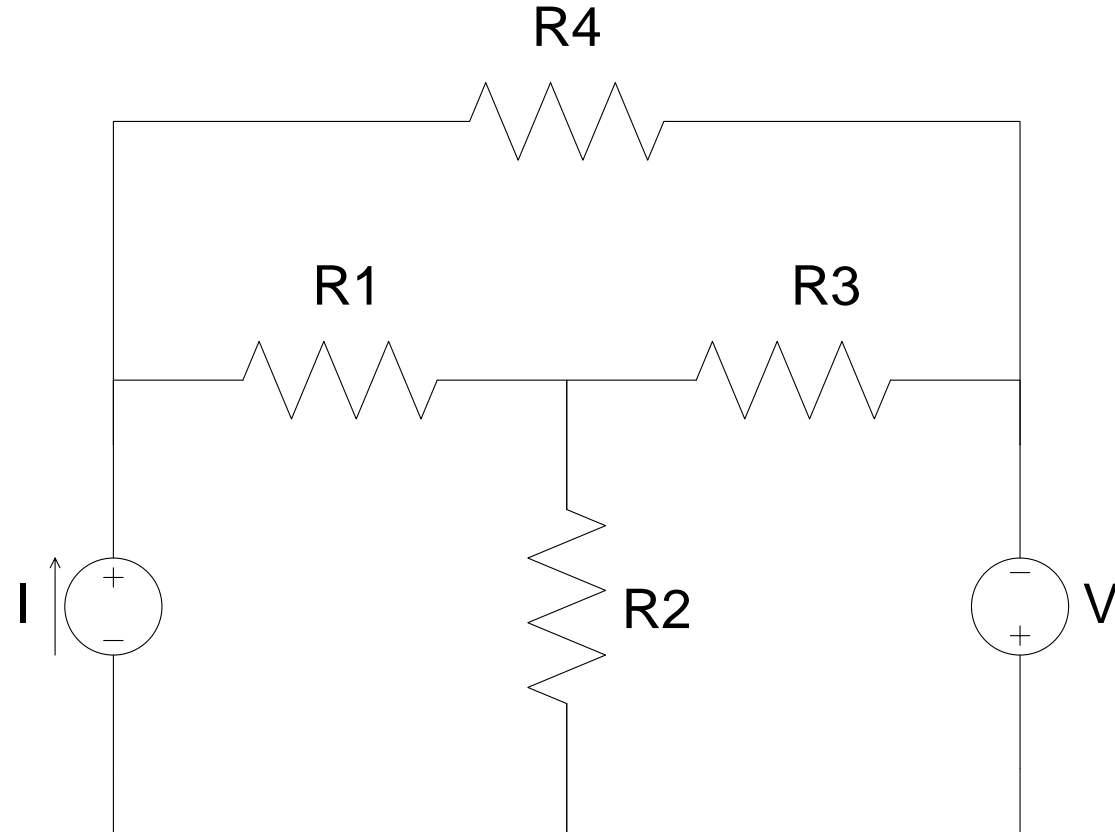

$$I = 0.5 \text{ A}; V = 6 \text{ V}; R_1 = 3 \, \Omega; R_2 = 8 \, \Omega; R_3 = 6 \, \Omega; R_4 = 4 \, \Omega.$$

Problem 4: MCM

$$i_1 = I$$

$$-R_2(i_2 - i_1) - R_3(i_2 - i_3) + V = 0 \quad \text{mesh 2}$$

$$-R_1(i_3 - i_1) - R_4 i_3 - R_3(i_3 - i_2) = 0 \quad \text{mesh 3}$$

or


$$14i_2 - 6i_3 = 10$$

$$-6i_2 + 13i_3 = 1.5$$

Answer: $i_2 = 0.95 \text{ A}$ $i_3 = 0.55 \text{ A}$


$$I = 0.5 \text{ A}; V = 6 \text{ V}; R_1 = 3 \Omega;$$

$$R_2 = 8 \Omega; R_3 = 6 \Omega; R_4 = 4 \Omega.$$

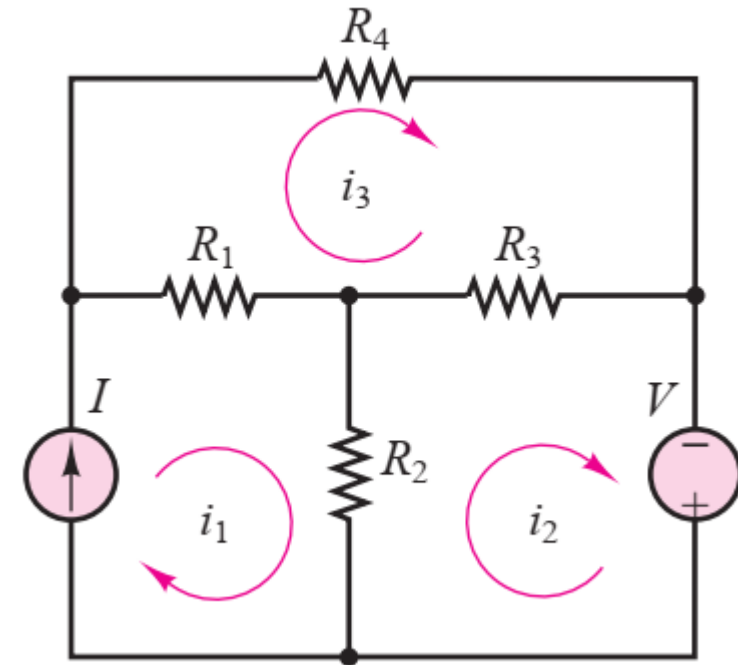

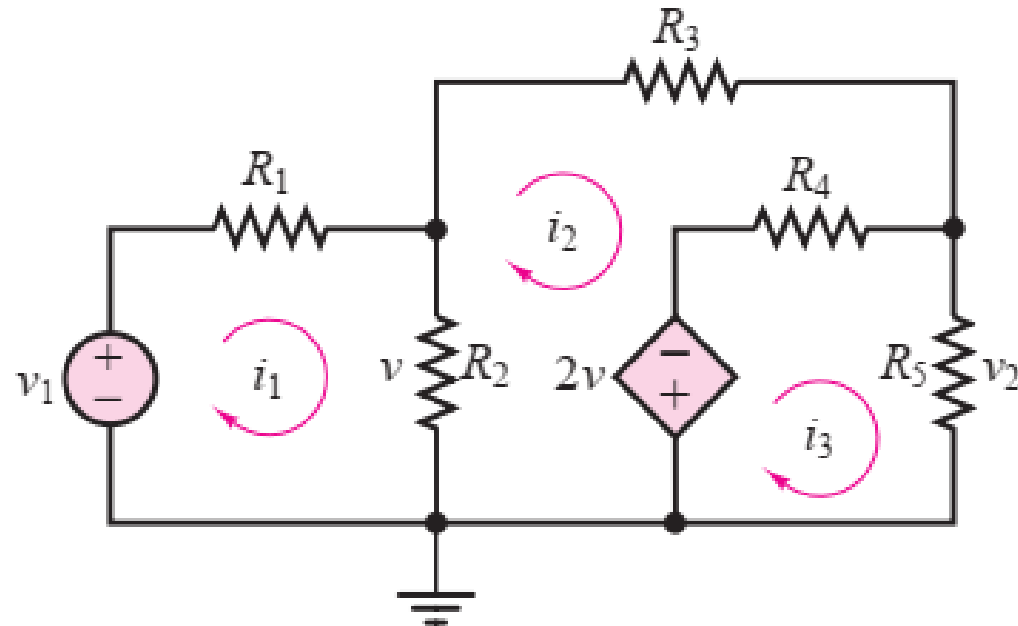Problem 5: MCM with Dependent Source

Find the voltage “gain” $A_v = v_2/v_1$ if the voltages v and v_2 determined as $v = R_2(i_1 - i_2)$ and $v_2 = R_5 i_3$



$$R_1 = 1 \, \Omega; R_2 = 0.5 \, \Omega; R_3 = 0.25 \, \Omega; R_4 = 0.25 \, \Omega; R_5 = 0.25 \, \Omega.$$

Problem 5: MCM with Dependent Source

$$v = R_2(i_1 - i_2), \text{ and } v_2 = R_5 i_3$$

For mesh 1:

$$v_1 - R_1 i_1 - R_2(i_1 - i_2) = 0$$

or rearranging the equation gives

$$(R_1 + R_2)i_1 + (-R_2)i_2 + (0)i_3 = v_1$$

For mesh 2:

$$v - R_3 i_2 - R_4(i_2 - i_3) + 2v = 0$$

Rearranging the equation and substituting the expression $v = -R_2(i_2 - i_1)$, we obtain

$$-R_2(i_2 - i_1) - R_3 i_2 - R_4(i_2 - i_3) - 2R_2(i_2 - i_1) = 0$$

$$(-3R_2)i_1 + (3R_2 + R_3 + R_4)i_2 - (R_4)i_3 = 0$$

For mesh 3:


$$-2v - R_4(i_3 - i_2) - R_5 i_3 = 0$$

substituting the expression for $v = R_2(i_1 - i_2)$ and rearranging, we obtain

$$-2R_2(i_1 - i_2) - R_4(i_3 - i_2) - R_5 i_3 = 0$$

$$2R_2 i_1 - (2R_2 + R_4)i_2 + (R_4 + R_5)i_3 = 0$$

$$R_1 = 1 \, \Omega; R_2 = 0.5 \, \Omega; R_3 = 0.25 \, \Omega;$$

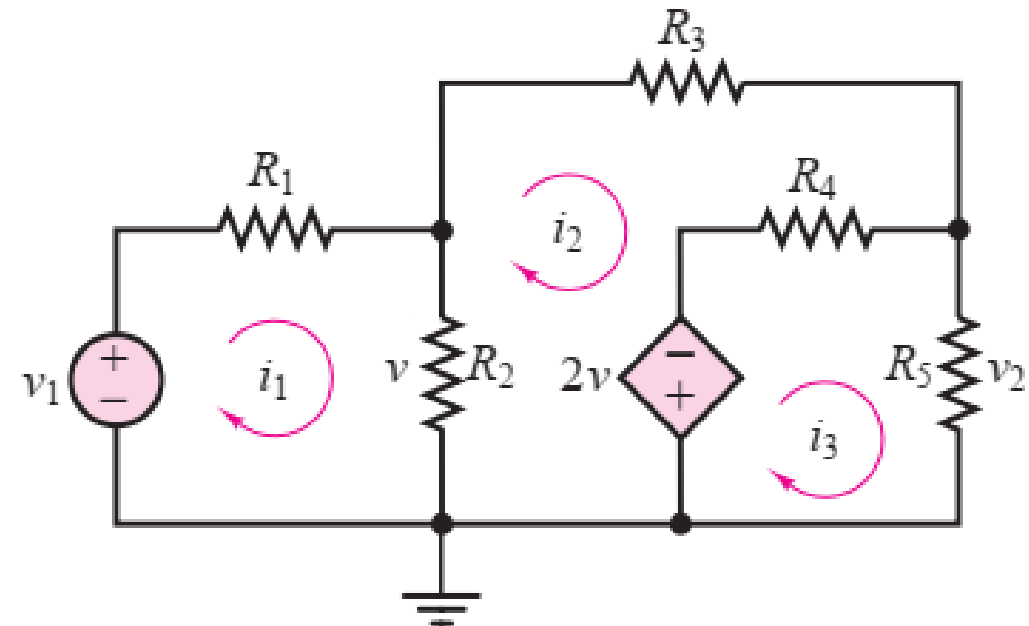

Problem 5: MCM with Dependent Source

Physics:

$$v = R_2(i_1 - i_2), \text{ and } v_2 = R_5 i_3$$

For mesh 1:

$$v_1 - R_1 i_1 - R_2(i_1 - i_2) = 0$$

or rearranging the equation gives

$$(R_1 + R_2)i_1 + (-R_2)i_2 + (0)i_3 = v_1$$

For mesh 2:

$$v - R_3 i_2 - R_4(i_2 - i_3) + 2v = 0$$

Rearranging the equation and substituting the expression $v = -R_2(i_2 - i_1)$, we obtain

$$-R_2(i_2 - i_1) - R_3 i_2 - R_4(i_2 - i_3) - 2R_2(i_2 - i_1) = 0$$

$$(-3R_2)i_1 + (3R_2 + R_3 + R_4)i_2 - (R_4)i_3 = 0$$

For mesh 3:

$$-2v - R_4(i_3 - i_2) - R_5 i_3 = 0$$

substituting the expression for $v = R_2(i_1 - i_2)$ and rearranging, we obtain

$$-2R_2(i_1 - i_2) - R_4(i_3 - i_2) - R_5 i_3 = 0$$

$$2R_2 i_1 - (2R_2 + R_4)i_2 + (R_4 + R_5)i_3 = 0$$

$$R_1 = 1 \, \Omega; R_2 = 0.5 \, \Omega; R_3 = 0.25 \, \Omega;$$

$$R_4 = 0.25 \, \Omega; R_5 = 0.25 \, \Omega.$$

Mathematics:

$$\begin{bmatrix} (R_1 + R_2) & (-R_2) & 0 \\ (-3R_2) & (3R_2 + R_3 + R_4) & (-R_4) \\ (2R_2) & -(2R_2 + R_4) & (R_4 + R_5) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 & 0 \\ -1.5 & 2 & -0.25 \\ 1 & -1.25 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[R][i] = [v] \quad [i] = [R]^{-1}[v]$$

$$[R]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.88 & 0.32 & 0.16 \\ 0.64 & 0.96 & 0.48 \\ -0.16 & 1.76 & 2.88 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} i_1 &= 0.88v_1 \\ i_2 &= 0.64v_1 \\ i_3 &= -0.16v_1 \end{aligned}$$

$$v_2 = R_5 i_3 = R_5(-0.16v_1) = 0.25(-0.16v_1)$$

$$A_v = \frac{v_2}{v_1} = \frac{-0.04v_1}{v_1} = -0.04 \text{ /Answer}$$